本テキストや授業のビデオなどの電子ファイルを他人に転送したり、ネットへアップロードすることなどを禁止します。



論理設計 東野担当7回目 授業スライド 11月18日

基礎工学部情報科学科
東野輝夫





授業時間変更&中間試験のお知らせ

- 長谷川先生のご都合で、長谷川先生担当の水曜3限の計算機言語の授業と水曜4限の東野の論理設計の授業を下記のように交換して実施します。
- 11月25日(水)
 - 3限 計算機言語 → 論理設計 の授業に変更
 - 4限 論理設計 (この日は2コマ続けて論理設計の授業を実施)
- 12月 9日(水)
 - 3限 計算機言語 (この日は2コマ続けて計算機言語の授業を実施)
 - 4限 論理設計 → 計算機言語 の授業に変更
- 東野担当の論理設計の中間試験について
 - 11月25日(水)の4限(15:10開始)に東野担当の論理設計の中間試験を実施します。
 - この日は3限に普通の授業を実施し,4限に試験を実施します.試験は CLE上で実施します.詳細は次のスライドで説明します.
 - 15:10 試験の方法を説明(CLEビデオ or Zoom)
 - 15:20 CLEに試験問題を掲示し、制限時間を決めて時間内にレホート/ 課題提出と同じ方法で答案をuploadしてもらうことで答案回収します. 2



中間試験の試験範囲

- 試験範囲
 - 高理回路の教科書の1章~11章(基本的に中間試験の対象は, 論理設計の1回目から6回目の授業で説明した6章から11章 の内容)
- 理解してほしい項目
 - カルノー図(ドント・ケアを含むカルノー図)の簡単化
 - クワイン・マクラスキー法を用いた主項や最簡積和形の生成
 - 多出力論理関数の簡単化
 - 同期式順序回路の動きを状態遷移図(Mealy型とMoore型の両方)で表現
 - Dフリップ・フロップを用いて与えられた状態遷移図を実現する 同期式順序回路を生成





中間試験の実施方法について

- 試験は解答時間35分間+CLEにアップするための時間10分の合計 45分で,問題は4題です。
- 11月25日(水)15:00過ぎに出欠確認と質問用にZoomを立ち上げますので、15:10までにログインして下さい. ZoomのミーティングIDやパスワードなどの情報は当日の午前9時にCLE上に表示します.
- 15:10から試験の実施方法などをもう一度Zoomで説明し,試験を 15:20に開始します.
- 試験問題は15:20にCLE上で閲覧できるようになり, 15:55頃を目 安に解答を終了し, 16:05までに解答をCLEにアップして下さい.
- 試験の方法の詳細については当日の午前9時にCLE上に表示します.
- 配布したテキストやスライドの閲覧は自由です(持ち込み可と条件は同じ).





授業計画の変更

長谷川先生との授業の 入れ替えに伴い,章の 説明の順番を変更します

- 授業計画:東野担当の授業計画を下記のように変更します.
 - 1. ドントケアを含む論理関数の簡単化(6章)
 - 2. フリップフロップとレジスタ(10章)
 - 3. 同期式順序回路(Mealy型, Moore型順序回路)(11章)
 - 4. カルノー図を用いた論理関数の簡単化(1章から5章の復習)
 - 5. 組合せ論理回路設計、よく用いられる組み合わせ回路 (7章, 8章)
 - 6. 加減算器とALU、順序回路の簡単化(9章, 12章前半)
 - 7. 演習
 - 8. 順序回路の簡単化、カウンタ(12章後半,13章)
 - 9. 中間試験(1章~11章)
 - 10. I Cを用いた順序回路の実現(15章)
 - 11. 演習
 - 12.C P Uの設計(付録)
 - 13.CPUの設計, 演習
 - 14.乗算器と除算器(14章)

8コマ目の授業を11/25の3限に実施 9コマ目の試験を11/25の4限に実施 中間試験の範囲を11章までに変更 期末試験の範囲を12章以降に 販

15.期末試験(12章~15章,付録)



第9章 加減算器とALU

O(log n)の比較器の話

~桁上げ先見加算器と同じような考え方を用いた 比較器の高速化~






nビットの2進数の比較器

- 2ⁿ-1 以下の非負整数 A = $(a_{n-1},a_{n-2},\cdots,a_1,a_0)$, B = $(b_{n-1},b_{n-2},\cdots,b_1,b_0)$ の 2 進数表現が入力として与えられたとき,
 - A > B ならば(x,y) = (1,0)
 - -A = B ならば(x,y) = (0,0) または(1,1)
 - A < B ならば(x, y) = (0, 1)

を満たすようにx,yを出力する比較器を作りたい.

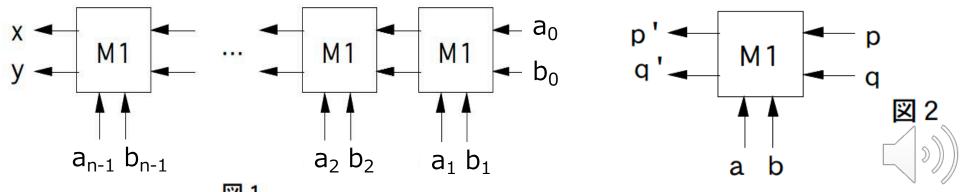1. 同一の基本回路 M_1 を下の図 1 のように接続することにより、比較器を作りたい、 M_1 の各入力変数を図 2 のように名付けるとき、出力 p', q' を入力 a , b , p , q の最簡積和形で表せ.






nビットの2進数の比較器

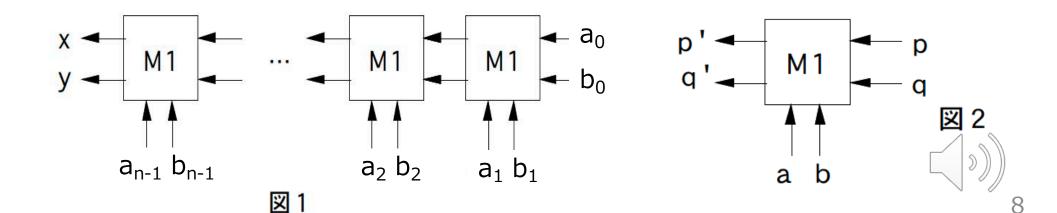1. 同一の基本回路 M_1 を下の図 1 のように接続することにより,比較器を作りたい。 M_1 の各入力変数を図 2 のように名付けるとき,出力 p', q' を入力 a , b , p , q の最簡積和形で表せ.

(ヒント)

- a > b のとき p' = 1, a = b のとき p' = p, a < b のとき p' = 0 となる ように出力 p' を決めればよい.
- 同様に, a < b のとき q' = 1, a = b のとき q' = q, a > b のとき q' = 0 となるように出力 q' を決めればよい.





O(n)の遅延時間の比較器


1. 同一の基本回路 M_1 を下の図 1 のように接続することにより,比較器を作りたい。 M_1 の各入力変数を図 2 のように名付けるとき,出力 p', q' を入力 a , b , p , q の最簡積和形で表せ.

(解答)

• a > bのとき p' = 1, a = bのとき p' = p, a < bのとき p' = 0となる ように出力 p'を決めればよい. 同様に, a < b のとき q' = 1, a = bのとき q' = q, a > bのとき q' = 0となるように出力 q'を決めればよい.

$$- p' = a \cdot \overline{b} \vee a \cdot b \cdot p \vee \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot p = a \cdot \overline{b} \vee a \cdot p \vee \overline{b} \cdot p$$
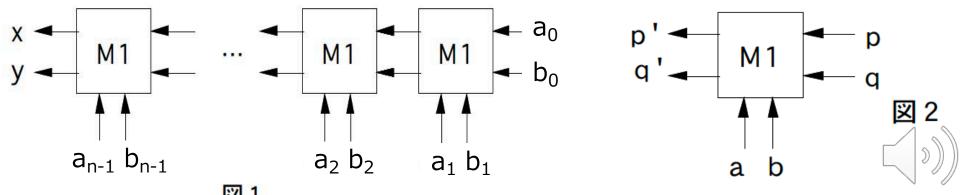
$$- q' = \overline{a} \cdot b \vee a \cdot b \cdot q \vee \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot q = \overline{a} \cdot b \vee b \cdot q \vee \overline{a} \cdot q$$





O(n)の遅延時間の比較器


1. 同一の基本回路 M_1 を下の図 1 のように接続することにより,比較器を作りたい。 M_1 の各入力変数を図 2 のように名付けるとき,出力 p', q' を入力 a , b , p , q の最簡積和形で表せ.


(解答)

- 図1は下記の図3のように接続しても良い. この場合, A = B なら, 最下位の桁の p, q に入力した0又は1の値が x, y に出力される.
- この比較器で n ビットの数の比較をする場合,遅延時間は O(n) になる.

$$- p' = a \cdot \overline{b} \lor a \cdot b \cdot p \lor \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot p = a \cdot \overline{b} \lor a \cdot p \lor \overline{b} \cdot p$$
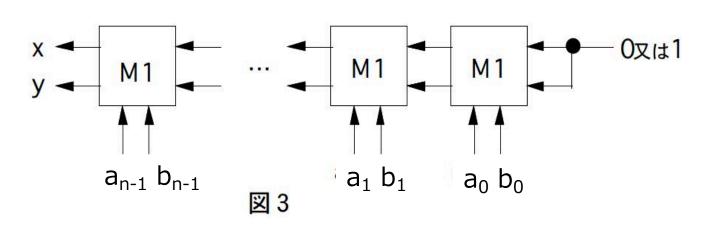
$$- q' = \overline{a} \cdot b \vee a \cdot b \cdot q \vee \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot q = \overline{a} \cdot b \vee b \cdot q \vee \overline{a} \cdot q$$




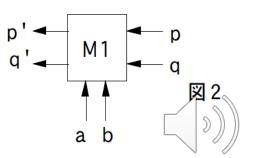




加減算回路を用いた比較器

同一の基本回路M₂を図4のように接続することで,別の比較器を作りたい。

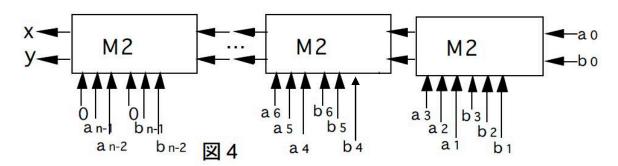


• M_2 では,右端に a_0 , b_0 を入力し, a_{n-1} ,…, a_2 , a_1 及び b_{n-1} ,…, b_2 , b_1 については,下位の桁から 3 ビットづつを右の基本回路から順次入力する.上位の余った入力には 0 を入力する. M_2 を 4 ビット全加算器 1 個及び幾つかの AND, OR, NOT ゲートを用いて実現せよ. M_2 の入力変数を図 5 のように表し, 4 ビット全加算器を図 6 のように表すとする.

(ヒント) A > B と A - B > 0は同じ、2の補数表現で考えてみよ、

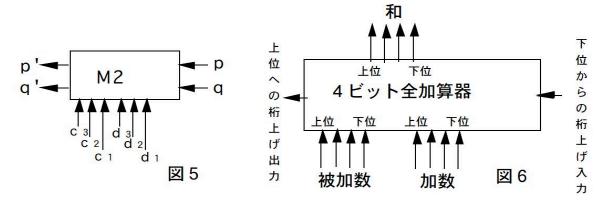




加減算回路を用いた比較器

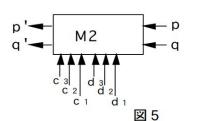

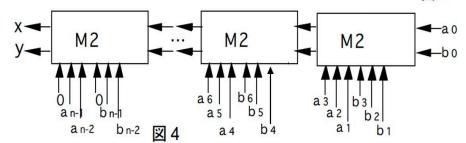
同一の基本回路M₂を図4のように接続することで、別の比較器を作りたい。
 (ヒント)



- 4ビットの2進数 $c=c_3c_2c_1p$ 及び $d=d_3d_2d_1q$ に対して c>d であることと, c-d>0 は等価. 同様に, c=d とc-d=0, c<d とc-d<0 も等価. よってc-dの値を計算し, その値が正なら (p',q')=(1,0), 負なら(p',q')=(0,1), ゼロなら (p',q')=(p,q) となるように回路を組めばよい.
- 2の補数表現で $S=(c_3c_2c_1p)-(d_3d_2d_1q)=(c_3c_2c_1p)+(\overline{d}_3\overline{d}_2\overline{d}_1\overline{q})+1$
- もし $(c_3c_2c_1p)-(d_3d_2d_1q)=0$ なら、p'=p, q'=q とすればよい.よって、 M_2 は図 7 のような回路で実現できる(これ以外の回路も色々考えられる).

(解答)

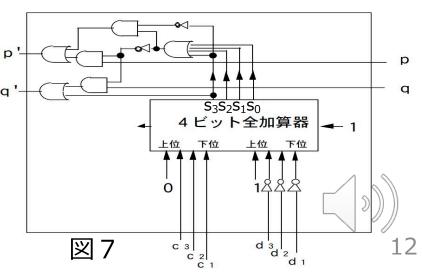- p', q' は次のように求められる.
 - $p' = (Sが正) \vee \{(Sが0) \cdot p\}$ $= (\overline{s}_3 \cdot (s_2 \vee s_1 \vee s_0)) \vee \{(\overline{s}_3 \overline{s}_2 \overline{s}_1 \overline{s}_0) \cdot p\}$
 - $q' = (Sが負) \vee \{(Sが0) \cdot q\}$ = $(s_3) \vee \{(\overline{s}_3\overline{s}_2\overline{s}_1\overline{s}_0) \cdot q\}$






O(log n)の遅延時間の比較器

• M_2 を幾つか用いて,遅延時間が入力ビット数 n に対して,O(log n) となる比較器を16ビットの2進数(すなわち n=16)を例に実現せよ.

(ヒント)

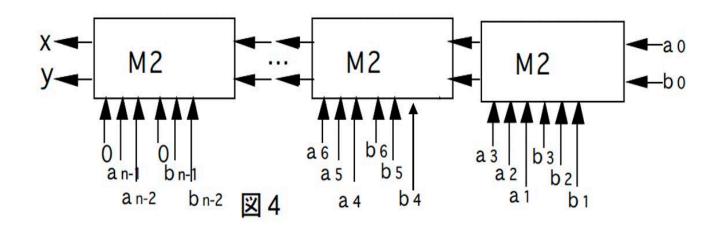• 先週説明した桁上げ先見加算器と同じような考え方を用いれば, M₂ を 5 個用いて木状に組み合わせれば実現できる.






O(log n)の遅延時間の比較器

• M_2 を幾つか用いて,遅延時間が入力ビット数 n に対して,O(log n)となる比較器を16ビットの2進数(すなわち n=16)を例に実現せよ.

(解答)

M₂を5個次のように木状に組み合わせれば実現できる.

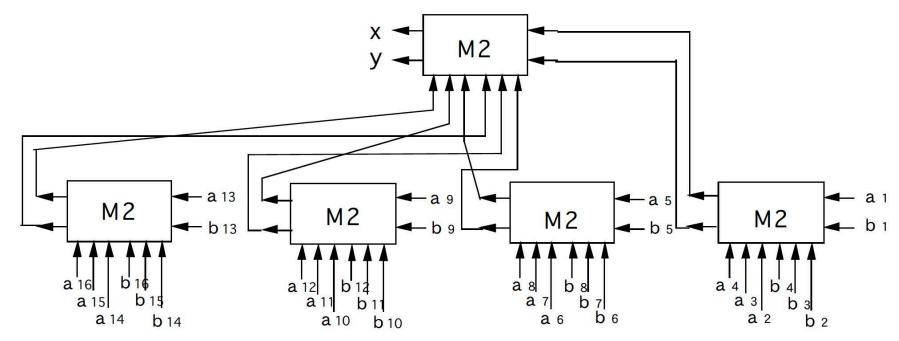

• 一般に,上のように回路を構成することによって,4ºビットの並列比較回路を 作ることができる.この並列比較回路の遅延時間も桁上げ先見加算器と同様, O(log n)である.




O(log n)の遅延時間の比較器

• M_2 を幾つか用いて,遅延時間が入力ビット数 n に対して,O(log n)となる比較器を16ビットの2進数(すなわち n=16)を例に実現せよ.

(解答)

• M_2 を 5 個次のように木状に組み合わせれば実現できる.

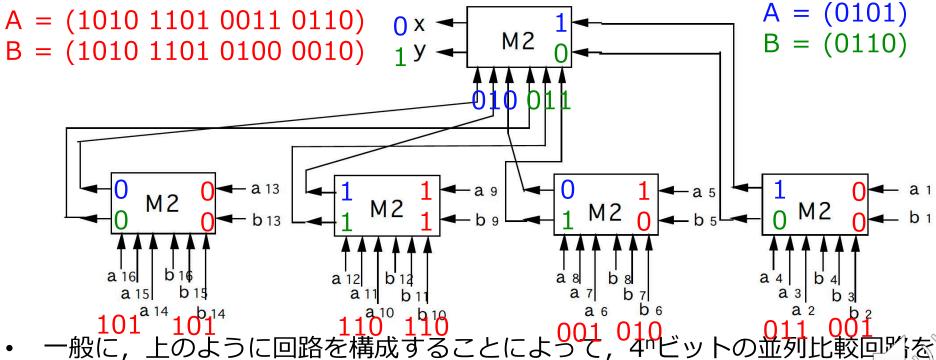

一般に、上のように回路を構成することによって、4世ットの並列比較回外を作ることができる. この並列比較回路の遅延時間も桁上げ先見加算器と同様、O(log n)である.



第6章から第11章の 復習



中間試験の試験範囲

- 試験範囲
 - 高理回路の教科書の1章~11章(基本的に中間試験の対象は, 論理設計の1回目から6回目の授業で説明した6章から11章 の内容)
- 理解してほしい項目
 - カルノー図(ドント・ケアを含むカルノー図)の簡単化
 - クワイン・マクラスキー法を用いた主項や最簡積和形の生成
 - 多出力論理関数の簡単化
 - 同期式順序回路の動きを状態遷移図(Mealy型とMoore型の両方)で表現
 - Dフリップ・フロップを用いて与えられた状態遷移図を実現する 同期式順序回路を生成





ドント・ケアを含む カルノー図の簡単化



ドントケアを含む 論理関数の簡単化

- ・ ドントケアを含む論理式の簡単化では、ドントケアを都合よく解釈して、より簡単な最簡積和形を求める。
- ドントケアは 0,1 のいずれでもよいので,より好ましい最簡積和形が求まるように 0,1 を割り当てることになる.これを実現するための簡単化の手続きは以下のようになる.
 - <u>ステップ1</u>:論理関数 *f* のすべての主項を求める
 - $\frac{\pi'12}{1}$: ドントケア X を 1 と考えて主項を生成する. より大きなループ, つまりリテラル数の少ない積項が作れることを期待
 - ステップ2: 論理関数 f のすべての最小項を最小数の主項で覆う(最小 被覆)
 - ポイント2:最小項の1は必ず被覆するが,Xは被覆してもしなくてもよい。被覆した部分は1が割り当てられ、被覆しなかった部分は0が割り当てられることになる
 - ただし、X のみを被覆するループは主項の被覆に選択しない




例題6・1

- 図 $6\cdot1$ のカルノー図で示されている論理関数 f を最小化せよ
 - ステップ1
 - ステップ2

| x_1x_0 | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| x_3x_2 | 00 | 01 | 11 | 10 | | | | | |
| 00 | х | | | х | | | | | |
| 01 | | х | | 1 | | | | | |
| 11 | 1 | 1 | Х | 1 | | | | | |
| 10 | X | 1 | Х | х | | | | | |


図 6・1 例題 6.1 のカルノー図

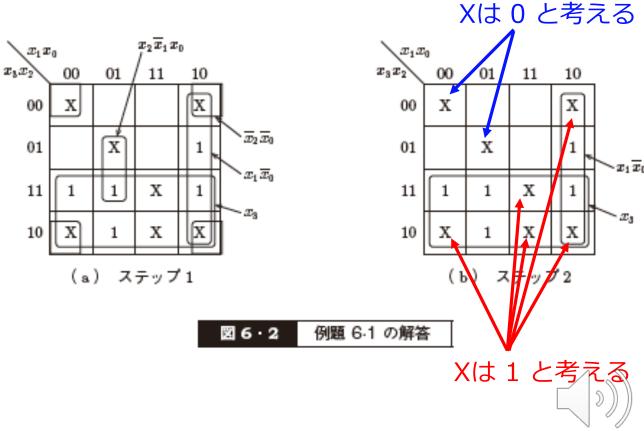




最小被覆の求め方

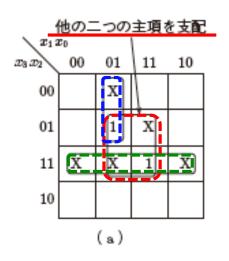- 最小被覆:論理関数 f のすべての最小項を最小数の主項で覆うこと
- ある最小項を被覆している主項が一つしかないとき, その主項を 必須主項 (あるいは必須項, essential prime implicant)と呼び, その最小項を 特異 最小項 と呼ぶ.
- 主項 A と B の間に次の条件が成立するとき, B は A に支配されているという
 - 条件1:A に含まれる最小項の集合 2 B に含まれる最小項の集合
 - 条件2:A のリテラル数 ≤ B のリテラル数 (A のループ ≥ B のループ)



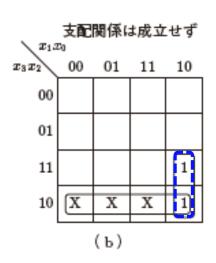





最小被覆の求め方

- 必須主項と主項の支配関係を用いると、最小被覆を求める手続きは以下のようになる
 - ステップ1:必須主項をすべて探し出し,最小被覆に含める
 - ステップ2:必須主項が被覆していた部分をすべてドントケアにする
 - ステップ3:他の主項に支配されている主項をすべて探し出して除去する
 - ステップ1に戻る(変化がなくなったとき終了する)

例題6・2

- 図6·4 のカルノー図に対して,必須主項と主項の支配関係に注目して最小 被覆を求め,最簡積和形を示せ


| $x_1 x_0$ | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| $x_3 x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 | | | | | |
| 00 | 1 | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |








例題6・2

- 図6·5(a)に主項をすべて列挙したカルノー図を示す
- カルノー図に含まれる最小項の中で (x_3, x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 0, 0) が特異最小項. この特異最小項を含む主項が必須主項. 最小被覆に含める (ステップ1)
- 次に図6·5(b)のように必須主項が被覆していた最小項をドントケアに置き換える(ステップ2)
- 残された主項の中で他の主項に支配されている主項を見つける。この例では、点線のループで示した二つの主項が他の主項に支配されており、主項から取り除く(ステップ3)
- 再び必須主項を探すと図6·5(c)のように2つ見つかる(ステップ1).必須主項をドントケアに置き換える(ステップ2).図6·5(d)で,残された二つの主項はいずれを選択してももう一方の主項を支配するので,一方を選択することで最小被覆が求まる.
- 最簡積和形は,

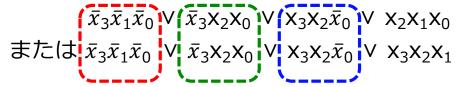

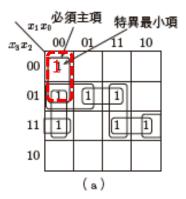

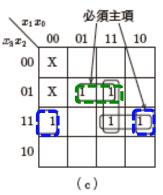

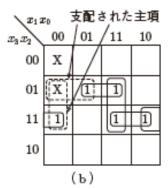

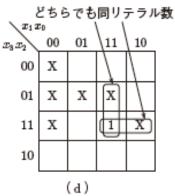


図 6・5 例題 6.2 の解答





クワイン・マクラス キー法を用いた主項や 最簡積和形の生成



クワイン・マクラスキー法

キューブ表現

- 主項の生成に積項のキューブ表現を用いる. 論理変数 x_i に対する係数 a_i を考え, $a_i = 1$, 0, のときにそれぞれ x_i , \bar{x}_i , 1 を表現するものとする. 積項に対する係数の列挙 a_1a_2, \cdots , a_n を積項のキューブ表現と呼ぶ(n は論理変数の数).
- 例えば 4 変数の論理関数において積項 $x_3x_2\bar{x}_1x_0$ のキューブ表現は 1101, x_2x_1 のキューブ表現は -11- である.
- 二つの積項のキューブ表現において (n-1) か所が同じで 1 か所だけが 0/1 と異なっているとき、これらの積項はカルノー図上で隣接している.
 これらの隣接した積項の論理和のキューブ表現は、異なっていた箇所を に置き換えたものになる.この操作をキューブの併合という.
- 例えば, 1-10 と1-00 を併合すると, 1--0 となる. これは $x_3x_1\bar{x}_0$ \vee $x_3\bar{x}_1\bar{x}_0$ = $x_3\bar{x}_0$ に相当する.



クワイン・ マクラスキー法

すべての主項を求める手続き

- <u>ステップ1</u>: すべての最小項に対してキューブ表現を 求める. キューブに含まれる 1 の個数によって昇順 にグループ分けし, 第一段階のリストを生成する.
- ステップ2: リストの第一グループに含まれるキューブと第二グループに含まれるキューブを比較し1か所だけ異なる場合には、それらのキューブにチェックを付ける。それらを併合して得られるキューブを次の段階のリストの第一グループに入れる。
- 同様に第二グループと第三グループに対して比較し、 併合結果は次の段階のリストの第二グループに入れる. この隣どうしのグループに対する比較・併合を最後の グループまで行う.
- ステップ3:次の段階のリストにグループが二つ以上 あれば、ステップ2に戻る。
- ステップ4:チェックのついていないキューブが主項である.

| x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | f_a |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

表 5・2 7 セグメントデコーダの真理値表

第一段階のリスト






クワイン・マクラスキー法(例題6・3)


すべての主項を求める手続き


- <u>ステップ1</u>: すべての最小項に対してキューブ表現を求める. キューブに含まれる 1 の個数によって昇順にグループ分けし, 第一段階のリストを生成する.
- ステップ2: リストの第一グループに含まれるキューブと第二グループに含まれるキューブを比較し1か所だけ異なる場合には、それらのキューブにチェックを付ける。それらを併合して得られるキューブを次の段階のリストの第一グループに入れる。
- 同様に第二グループと第三グループに対して比較し、併合結果は次の段階のリストの第二 グループに入れる.この隣どうしのグループに対する比較・併合を最後のグループまで行う.
- <u>ステップ3</u>:次の段階のリストにグループが二つ以上あれば,ステップ2に戻る.
- <u>ステップ4</u>:チェックのついていないキューブが主項である.

| 第一段階のリスト | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|--|
| | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | 最小項 | Ę | | |
| 第一グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | v | | |
| 第二グループ | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | v | | |
| 第二ソルーノ | 1 | 0 | 0 | 0 | (8) | v | | |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | (3) | v | | |
| 第三グループ | 0 | 1 | 0 | 1 | (5) | v | | |
| 90-777 | 0 | 1 | 1 | 0 | (6) | v | | |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | (9) | v | | |
| 第四グループ | 0 | 1 | 1 | 1 | (7) | v | | |
| | | | | | | | | |



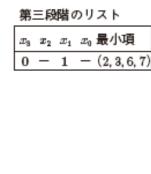

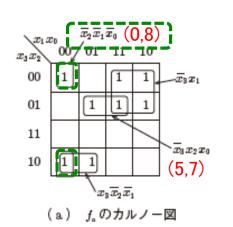

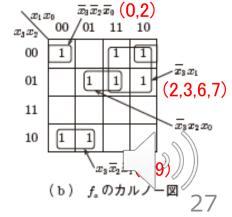




クワイン・マクラスキー法(例題6・3)


すべての主項を求める手続き


- ステップ1:すべての最小項に対してキューブ表現を求める。キューブに含まれる1の個数によって昇順にグループ分けし、第一段階のリストを生成する。
- ステップ2:リストの第一グループに含まれるキューブと第二グループに含まれるキューブを比較し1か所だけ異なる場合には、それらのキューブにチェックを付ける。それらを併合して得られるキューブを次の段階のリストの第一グループに入れる。
- 同様に第二グループと第三グループに対して比較し、併合結果は次の段階のリストの第二 グループに入れる.この隣どうしのグループに対する比較・併合を最後のグループまで行う.
- ステップ3:次の段階のリストにグループが二つ以上あれば、ステップ2に戻る.
- ステップ4:チェックのついていないキューブが主項である.

| 第一段階のリスト | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|
| | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | 最小項 | Ę | |
| 第一グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | v | |
| 第二グループ | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | v | |
| 弗—グルーノ | 1 | 0 | 0 | 0 | (8) | v | |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | (3) | v | |
| 第三グループ | 0 | 1 | 0 | 1 | (5) | v | |
| 90-777 Z | 0 | 1 | 1 | 0 | (6) | v | |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | (9) | v | |
| 第四グループ | 0 | 1 | 1 | 1 | (7) | v | |



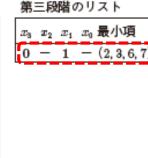

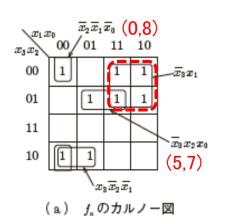

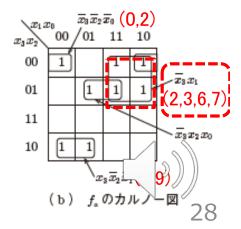



クワイン・マクラスキー法(例題6・3)


すべての主項を求める手続き


- ステップ1:すべての最小項に対してキューブ表現を求める。キューブに含まれる1の個数によって昇順にグループ分けし、第一段階のリストを生成する。
- ステップ2:リストの第一グループに含まれるキューブと第二グループに含まれるキューブを比較し1か所だけ異なる場合には、それらのキューブにチェックを付ける。それらを併合して得られるキューブを次の段階のリストの第一グループに入れる。
- 同様に第二グループと第三グループに対して比較し、併合結果は次の段階のリストの第二 グループに入れる.この隣どうしのグループに対する比較・併合を最後のグループまで行う.
- ステップ3:次の段階のリストにグループが二つ以上あれば、ステップ2に戻る.
- ステップ4:チェックのついていないキューブが主項である.

| 第一段階のリスト | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----|---|--|--|
| | x_3 | x_2 | x_{i} | x_0 | 最小項 | Ę | | |
| 第一グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | v | | |
| 第二グループ | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | v | | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | (8) | v | | |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | (3) | v | | |
| 第三グループ | 0 | 1 | 0 | 1 | (5) | v | | |
| 90-7/1-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | (6) | v | | |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | (9) | v | | |
| 第四グループ | 0 | 1 | 1 | 1 | (7) | v | | |





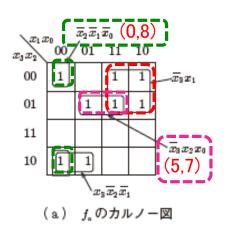

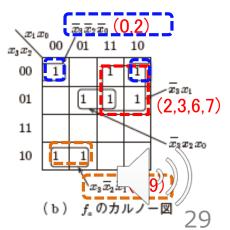




最小被覆

主項表

次に主項表を用いて関数の最小項の最小被 覆を求める. 主項表では主項を縦軸に,論 理関数の最小項を横軸に並べる. 主項はリ テラル数が少ないものを上に記載する

例題6・4

- 例題 $6\cdot 3$ で求めた f_a の主項表を示せ
- 特異最小項は 3, 5, 6, 9
- それらを被覆する \bar{x}_3x_1 (3, 6 を被覆) $x_3\bar{x}_2\bar{x}_1$ (9 を被覆), $\bar{x}_3x_2x_0$ (5 を 被覆)が必須主項(必須項)

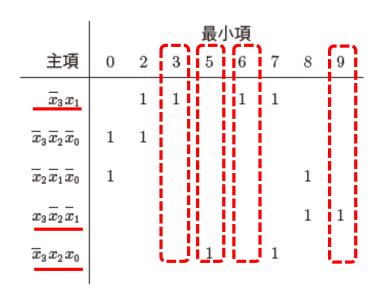


例題 6.4 の主項表 図 6・7



最小被覆

最小被覆の求め方

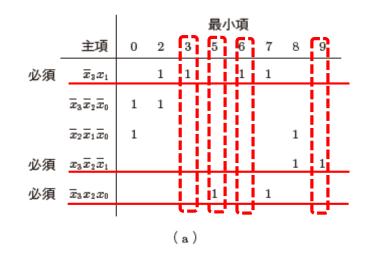- ステップ1:必須行(必須項の行)をすべて探し出し、最小被覆に含めたのち、表から除去する.
 必須行に被覆されている列も除去する(列 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 が除去され列 0 のみが残る).
- ステップ2:列rが1をもつすべての行に列s が1を持つとき,列sは列rを支配するという。 他の行に支配されている行をすべて探し出して 除去する。
- ステップ3:他の列を支配している列をすべて探し出して除去し、ステップ1に戻る.



| | | 最小項 | | | | 最小項 |
|-----|--|-----|---|----|--|-----|
| | 主項 | 0 | | | 主項 | 0 |
| 支配(| $\overline{x}_3\overline{x}_2\overline{x}_0$ | 1 | Ú | 必須 | $\overline{x}_3\overline{x}_2\overline{x}_0$ | 1 |
| | $\overline{x}_2\overline{x}_1\overline{x}_0$ | 1 | | | | |
| | (ь) | | | | (c) | |

図 6・8 例題 6.5 の最小被覆を求める過程



最小被覆

例題6・4

- 例題6・3 で求めた f_aの主項表を示せ
- 特異最小項は 3, 5, 6, 9
- それらを被覆する \bar{x}_3x_1 (3,6 を被覆), $x_3\bar{x}_2\bar{x}_1$ (9 を被覆), $\bar{x}_3x_2x_0$ (5 を被覆)が必須主項(必須項)
- 必須行(必須項の行)と必須行に被覆された列を除去して,図6·8(b)を得る(ステップ1)
- 図 $6\cdot8(b)$ では, $\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0$ が $\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0$ に支配されているため, $\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0$ の行を除去し,図 $6\cdot8(c)$ を得る(ステップ2)なお,本例では支配関係を逆にすることも可能であり,別の最簡積和形も求まる.
- $f_a = \bar{x}_3 x_1 \lor x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \lor \bar{x}_3 x_2 x_0 \lor \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0$ ($f_a = \bar{x}_3 x_1 \lor x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \lor \bar{x}_3 x_2 x_0 \lor \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$ も最簡積和形)

| | | 最小項 | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 主項 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 必須 | \overline{x}_3x_1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | $\overline{x}_3\overline{x}_2\overline{x}_0$ | 1 | 1 | | | | | | | |
| | $\overline{x}_2\overline{x}_1\overline{x}_0$ | 1 | | | | | | 1 | | |
| 必須 | $x_3\overline{x}_2\overline{x}_1$ | | | | | | | 1 | 1 | |
| 必須 | $\overline{x}_3 x_2 x_0$ | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | l | | | | | | | | |
| (a) | | | | | | | | | | |

| | | 最小項 | | | 最小項 |
|-------|--|-----|----|--|-----|
| | 主項 | 0 | | 主項 | 0 |
| ±== (| $\overline{x}_3\overline{x}_2\overline{x}_0$ | 1 | 必須 | $\overline{x}_3\overline{x}_2\overline{x}_0$ | 1 |
| ~=- | $\overline{x}_2\overline{x}_1\overline{x}_0$ | 1 | | ١ | |
| | (ъ) | | | (c) | |

図 6・8 例題 6.5 の最小被覆を求める過程



多出力論理関数の 簡単化




多出力論理回路の簡単化

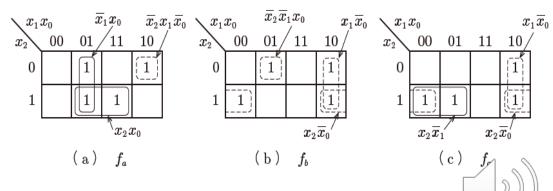例題7・3

- 論理関数が複数あり、それぞれを積和形で表して、組合せ回路として実現することを考える。これらの積和形の論理式に共通の積項が存在すると、組合せ回路として実現するときにANDゲートが共有でき、必要なゲート数が削減できるので、全体の積項数の最小化が重要となる。
- 一方,個々の論理関数の簡単化では,複数の論理関数を実現するために必要な積項数が最小になるとは限らない.
- 複数の論理関数(多出力論理関数)の簡単化においては,各関数の主項のみならず,関数のすべての組合せについてそれらの積の主項も求め,これらの主項による各々の関数の最小被覆を求める.具体的な方法を次の例題(図7・9)を用いて説明する.
- f_a, f_b, f_cの最簡積和形は
 - $f_a = \overline{x}_1 x_0 \vee x_2 x_0 \vee \overline{x}_2 x_1 \overline{x}_0$
 - $f_b = x_1 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_0 \vee \overline{x}_2 \overline{x}_1 x_0$
 - $f_c = x_1 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_1$
 - 論理積7個, 論理和3個

 $(x_1\bar{x}_0, x_2\bar{x}_0 は f_b, f_c で共用)$







多出力論理回路の簡単化

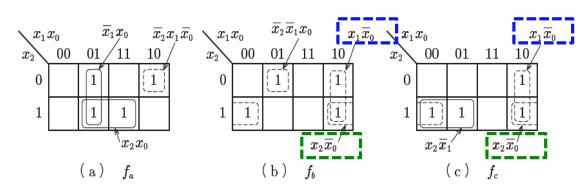例題7・3

- fa, fb, fcの最簡積和形は
 - $f_a = \overline{x}_1 x_0 \vee x_2 x_0 \vee \overline{x}_2 x_1 \overline{x}_0$
 - $f_b = x_1 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_0 \vee \overline{x}_2 \overline{x}_1 x_0$
 - $f_c = x_1 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_1$
 - 論理積7個, 論理和3個(x₁x̄₀, x₂x̄₀ は f_b, f_cで共用)
- x₁x̄₀, x₂x̄₀のように f_a, f_b, f_cで共用できる主項が見つかれば積項数を削減 できる
- $x_1\bar{x}_0$, $x_2\bar{x}_0$ は $f_b \cdot f_c$ の主項になっている(図 $7 \cdot 10$ 参照)
- f_bの最簡積和形の候補: f_b, f_a・f_b, f_b・f_c, f_a・f_b・f_cの主項



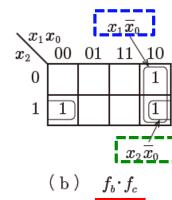





多出力論理回路の簡単化

例題7・3

- f_a, f_b, f_cの最簡積和形は
 - $f_a = \overline{x}_1 x_0 \vee x_2 x_0 \vee \overline{x}_2 x_1 \overline{x}_0$
 - $f_b = x_1 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_0 \vee \overline{x}_2 \overline{x}_1 x_0$
 - $f_c = x_1 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_1$
 - 論理積7個, 論理和3個


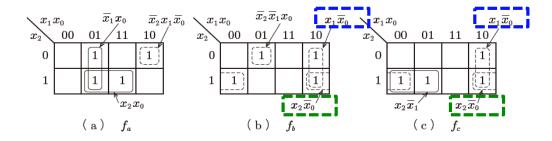


図 $7 \cdot 9$ 例題 $7 \cdot 3$ の f_a, f_b, f_c のカルノー図

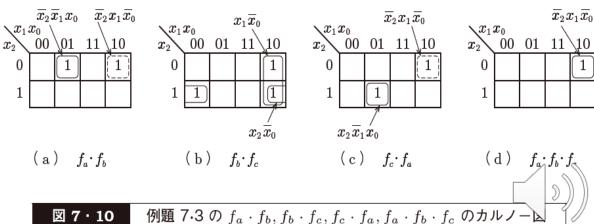- f_a の最小項は、 f_a , f_a · f_b , f_c · f_a , f_a · f_b · f_c に含まれる主項を用いて被覆する。ここで f_a · f_b · f_c に含まれる主項 $\bar{x}_2x_1\bar{x}_0$ は f_a , f_a · f_b , f_c · f_a にも主項として含まれている。このとき、 f_a · f_b · f_c に含まれる主項 $\bar{x}_2x_1\bar{x}_0$ は、 f_a だけでなく f_b , f_c の被覆にも利用できるため、 f_a , f_a · f_b , f_c · f_a に含まれる $\bar{x}_2x_1\bar{x}_0$ よりも優先して被覆に利用すべきである。
- このような優先関係により 被覆に用いられない主項を 図7・9, 図7・10 では点線で 示している.






多出力論理回路の簡単化

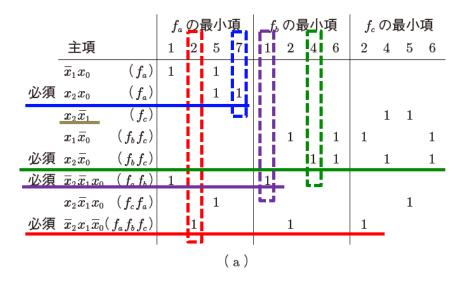例題7・3

- クワイン・マクラスキー法で用いた主項表による最小被覆の導出を適用する(図7·11).
- f_a , f_b , f_c それぞれについて必須行を探し出して, 最小被覆に加える.
- ここでは 図7·11(a) の左に必須と書いた行 が該当する(縦の列に1が一つしか書かれて いない場合,その最小項を覆う主項が必須 項).



| | | f_c の最小項 |
|---|------------|------------|
| 主項 | | 5 |
| $x_2\overline{x}_1$ | (f_c) | 1 |
| $x_2 \overline{x}_1 \ x_2 \overline{x}_1 x_0$ | (f_cf_a) | 1 |
| | (} |) |

図 7・11 例題 7.3 の主項表を用いた最小被覆の導出






多出力論理回路の簡単化

例題7・3

残された被覆 すべき最小項

- クワイン・マクラスキー法で用いた主項表による最小被覆の導出を適用する(図7·11).
- f_a , f_b , f_c それぞれについて必須行を探し出して, 最小被覆に加える.
- ここでは 図7-11(a) の左に必須と書いた行 が該当する。これらの必須項に被覆された最 小項を除くと、残された被覆すべき最小項は f_c の 5 のみである。
- この最小項を被覆可能な主項のうち、リテラル数の小さい $x_2\bar{x}_1$ を選択する.
- この結果 f_a, f_b, f_c の最簡多出力論理関数は 以下のようになる(<u>論理積 5 個, 論理和 3 個</u> に減少する).
 - $f_a = x_2 x_0 \vee \overline{x}_2 \overline{x}_1 x_0 \vee \overline{x}_2 x_1 \overline{x}_0$
 - $f_b = x_2 \overline{x}_0 \vee \overline{x}_2 \overline{x}_1 x_0 \vee \overline{x}_2 x_1 \overline{x}_0$
 - $f_c = x_2 \overline{x}_0 \vee x_2 \overline{x}_1 \vee \overline{x}_2 x_1 \overline{x}_0$

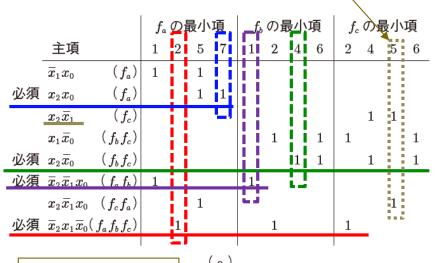

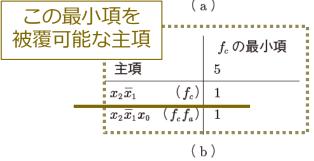


図 7・11 例題 7・3 の主項表を用いた最小被覆の導出





状態遷移図の作り方と Dフリップ・フロップ を用いた同期式順序回路 の生成



順序回路の設計の流れ

- 順序回路の設計は、一般に次の順序で行う.
 - 1. 状態遷移図, 状態遷移出力表の作成
 - 2. 状態割当ての決定
 - 3. 状態遷移関数, 出力関数の実現
 - 4. 論理ゲートを使った順序回路の実現
- 文字列検出回路を用いて説明する。文字列検出回路とは、ある特定のパターンが入力されたときに、そのパターンの入力検出を行う回路である。例えば、クロックに同期して入力 x が入ってくるときに、パターン "110" を見つけて、出力を 1とする回路である。初期値としては 0 が入力されているとする。
- 時刻,入力パターン x およびそれに対する出力 z の例を以下に示す. x, z の 初期値は 0 とする.
 - 時刻 t: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ···
 - 入力 x: 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 ···
 - 出力 z: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ···
- 本順序回路では、パターン "110" が見つかった 7 クロック後および 16 ロック後に出力 z は 1 となっている。パターン "110" の最後の文字 0 かくり 力されると同時に 1 を出力しているため、Mealy 型順序回路で実現できる。



1. 状態遷移図の作成 例題11・1

- パターン"110" を見つけるための文字 列検出回路を Mealy型順序回路として 実現せよ。
- パターン "110" の初めの 2 文字目までのパターン "11" を見つけ, その後 '0'を見つける方針で検出回路を設計する.
- この動作を実現するために, '1' が 1 回 現れた状態である S_1 , '1' が 2 回以上 連続して現れた状態である S_2 , その他 の状態 S_0 の 3 状態を定義する.
- 本状態遷移は Mealy型順序機械として 実現すると、図11·5 の状態遷移図を得 る. また、このときの状態遷移出力表 を表11·3 に示す。
- 図11.5 では、11 の後に 0 が入力されるとすぐに 1 を出力する順序回路が得られる。

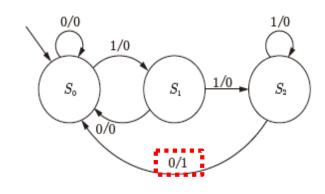


図 11・5 "110" 文字列検出回路(Mealy 型)

表 11・3 "110" 文字列検出回路の状態遷移出力表(Mealy 型)


| 現在の状態 | 次の状態 | | 出力 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| | x = 0 | x = 1 | x = 0 | x = 1 |
| S_0 | S_0 | S_1 | 0 | 0 |
| S_1 | S_0 | S_2 | 0 | 0 |
| S_2 | S_0 | S_2 | 1 | 0 |





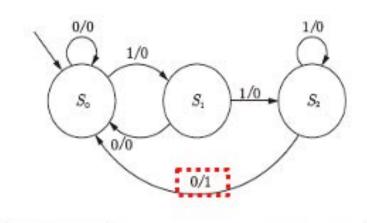2. 状態割当ての決定

- 次に状態をフリップフロップを用いて実現するため、状態を表す変数を割当てる。
- 今回のMealy 型順序機械の場合,3 状態を使用するので,3 状態を表現するために最小でも2 ビットを割り当てる必要がある.ここでは,表11·4 のように状態を割り当てるものとする.
- なお, 状態を表す変数の割当て方法は一通りではなく複数の方法があり, 回路の大きさなども変化する.



"110" 文字列検出回路 (Mealy 型)

| D 1720 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 表 11・4 | 状態割当て | (Mealy 퓇) |
|--|--------|-------|-----------|
|--|--------|-------|-----------|

| 状態 | 状態割当て |
|-------|-------|
| S_0 | 00 |
| S_1 | 01 |
| S_2 | 11 |
| 使用しない | 10 |





- Mealy型順序機械の状態割当て決定後の状態遷移出力表を表11·5 に示す.
- ここで、状態を表すための変数 q_1 , q_0 を導入した。次の時刻の状態を表現する状態変数を q_1 ⁺, q_0 ⁺ と表すと、状態変数 q_1 ⁺, q_0 ⁺ および出力 z は、現在時刻の状態変数 q_1 , q_0 および入力 x を使った論理関数として表現できる。状態遷移出力表から、 q_1 ⁺, q_0 ⁺, z に関するカルノー図を作成すると図11・6 のカルノー図が得られる。10 は状態割当てされていないため、 q_1 , q_0 の論理式を決める際にはドントケアの組合せとなり、図11・6 中では、'X'と表されている。

表 11・3 "110" 文字列検出回路の状態遷移出力表 (Mealy 型)

| 現在の状態 | 次の状態 | | 出力 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| | x = 0 | x = 1 | x = 0 | x = 1 |
| S_0 | S_0 | S_1 | 0 | 0 |
| S_1 | S_0 | S_2 | 0 | 0 |
| S_2 | S_0 | S_2 | (T) | 0 |

表 11・5 状態割当て決定後の状態遷移出力表 (Mealy 型)


| 現在の状態 | 次の状態 | | 出 | カ |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| q_1q_0 | x = 0 | x = 1 | x = 0 | x = 1 |
| 00 | 00 | 01 | 0 | 0 |
| 01 | 00 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 00 | 11 | 1 | |
| | | | | |



- Mealy型順序機械の状態割当て決定後の状態遷移出力表を表11·5 に示す.
- ここで、状態を表すための変数 q_1 , q_0 を導入した。次の時刻の状態を表現する状態変数を q_1 ⁺, q_0 ⁺ と表すと、状態変数 q_1 ⁺, q_0 ⁺ および出力 z は、現在時刻の状態変数 q_1 , q_0 および入力 x を使った論理関数として表現できる。状態遷移出力表から、 q_1 ⁺, q_0 ⁺, z に関するカルノー図を作成すると図11·6 のカルノー図が得られる。10 は状態割当てされていないため、 q_1 , q_0 の論理式を決める際にはドントケアの組合せとなり、図11·6 中では、'X'と表されている。

表 11·5 状態割当て決定後の状態遷移出力表(Mealy 型)

| 現在の状態 | 次の状態 | | 出 | カ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| $q_1 q_0$ | x = 0 | x = 1 | x = 0 | x = 1 |
| 00 | 00 | 01 | 0 | 0 |
| 01 | 00 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 00 | 11 | 1 | 0 |

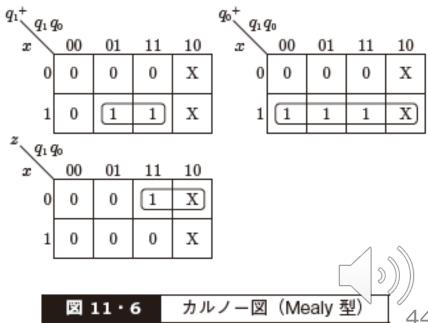




- Mealy型順序機械の状態割当て決定後の状態遷移出力表を表11·5 に示す.
- ここで、状態を表すための変数 q_1 , q_0 を導入した.次の時刻の状態を表現する状態変数を q_1 +, q_0 + と表すと、状態変数 q_1 +, q_0 + および出力 z は、現在時刻の状態変数 q_1 , q_0 および入力 x を使った論理関数として表現できる。状態遷移出力表から、 q_1 +, q_0 +, z に関するカルノー図を作成すると図11・6 のカルノー図が得られる。10 は状態割当てされていないため、 q_1 , q_0 の論理式を決める際にはドントケアの組合せとなり、図11・6 中では、'X'と表されている。

表 11・5 状態割当て決定後の状態遷移出力表 (Mealy 型)

| 現在の状態 | 次の状態 | | 出力 | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| q_1q_0 | x = 0 | x = 1 | x = 0 | x = 1 | |
| 00 | 00 | 01 | 0 | 0 | |
| 01 | 00 | 11 | 0 | 0 | |
| 11 | 00 | 11 | 1 | 0 | |
| q_1^+ q_1^+ | | | | | |

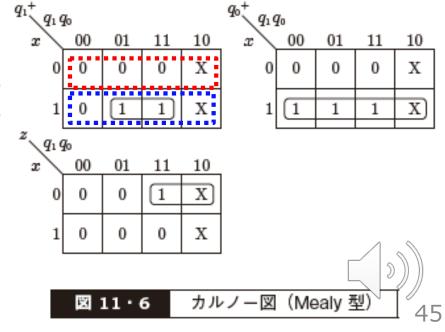




- Mealy型順序機械の状態割当て決定後の状態遷移出力表を表11·5 に示す.
- ここで、状態を表すための変数 q_1 , q_0 を導入した、次の時刻の状態を表現する状態変数を q_1 ⁺, q_0 ⁺ と表すと、状態変数 q_1 ⁺, q_0 ⁺ および出力 z は、現在時刻の状態変数 q_1 , q_0 および入力 x を使った論理関数として表現できる、状態遷移出力表から、 q_1 ⁺, q_0 ⁺, z に関するカルノー図を作成すると図11·6 のカルノー図が得られる、10 は状態割当てされていないため、 q_1 , q_0 の論理式を決める際にはドントケアの組合せとなり、図11·6 中では、'X'と表されている。

表 11・5 状態割当て決定後の状態遷移出力表 (Mealy 型)

| 現在の状態 | 次の状態 | | 出力 | |
|----------|---------|------------------------------------|-------|-------|
| q_1q_0 | x = 0 | x = 1 | x = 0 | x = 1 |
| 00 | 00 | 01 | 0 | 0 |
| 01 | 00 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 00 | 11 | 1 | 0 |
| | q_0^+ | q ₀ ⁺ | | |

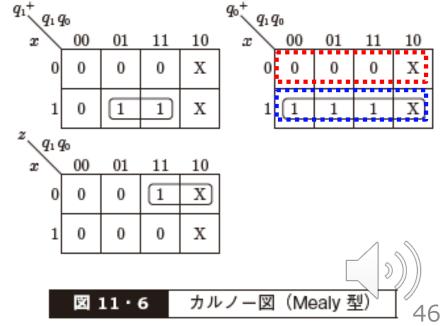




- Mealy型順序機械の状態割当て決定後の状態遷移出力表を表11·5 に示す.
- ここで、状態を表すための変数 q_1 , q_0 を導入した。次の時刻の状態を表現する状態変数を q_1 ⁺, q_0 ⁺ と表すと、状態変数 q_1 ⁺, q_0 ⁺ および出力 z は、現在時刻の状態変数 q_1 , q_0 および入力 x を使った論理関数として表現できる。状態遷移出力表から、 q_1 ⁺, q_0 ⁺, z に関するカルノー図を作成すると図11・6 のカルノー図が得られる。10 は状態割当てされていないため、 q_1 , q_0 の論理式を決める際にはドントケアの組合せとなり、図11・6 中では、'X'と表されている。


表 11・5 状態割当て決定後の状態遷移出力表 (Mealy 型)


| 現在の状態 | 次の状態 | | 出 | カ |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| q_1q_0 | x = 0 | x = 1 | x = 0 | x = 1 |
| 00 | 00 | 01 | 0 | 0 |
| 01 | 00 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 00 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | | | | |

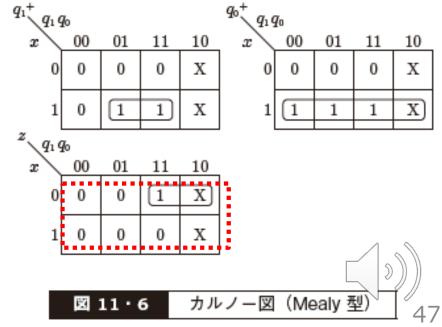



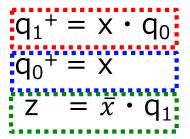- Mealy型順序機械の状態割当て決定後の状態遷移出力表を表11.5 に示す.
- ここで、状態を表すための変数 q_1 , q_0 を導入した、次の時刻の状態を表現する状態変数を q_1 ⁺, q_0 ⁺ と表すと、状態変数 q_1 ⁺, q_0 ⁺ および出力 z は、現在時刻の状態変数 q_1 , q_0 および入力 x を使った論理関数として表現できる、状態遷移出力表から、 q_1 ⁺, q_0 ⁺, z に関するカルノー図を作成すると図11·6 のカルノー図が得られる、10 は状態割当てされていないため、 q_1 , q_0 の論理式を決める際にはドントケアの組合せとなり、図11·6 中では、'X'と表されている.
- 図11-6 のカルノー図より、状態遷 移関数、出力関数を求めると



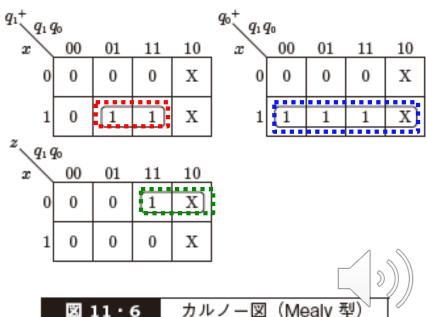

テキスト Page 135



論理ゲートを使った 順序回路の実現

- 状態遷移関数,出力関数が求まっているので,それらを実現する論理回路を構成する.記憶要素としては,状態変数の個数分の Dフリップフロップを用いる.
- 本文字列検出回路では、状態保持するために 2ビットの変数を使用するので、D フリップフロップを 2 個使用する.
- 初期状態は動作開始前に Dフリップフロップのリセット端子 RST に '1' の信号を与え, Dフリップフロップを初期化し, 状態を "00" としている.
- Mealy 型順序回路で実現した回路構成を 図11-7に示す.

$$q_1^+ = x \cdot q_0$$

$$q_0^+ = x$$

$$z = \bar{x} \cdot q_1$$

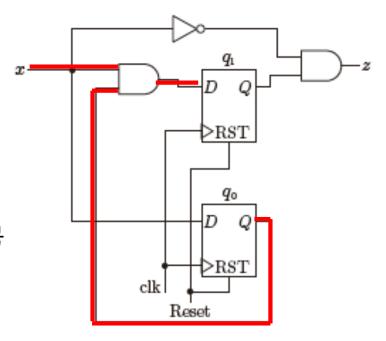


図 11 · 7 順序回路 (Mealy 型)



テキスト Page 135



論理ゲートを使った 順序回路の実現

- 状態遷移関数,出力関数が求まっている ので, それらを実現する論理回路を構成 する. 記憶要素としては, 状態変数の個 数分の Dフリップフロップを用いる.
- 本文字列検出回路では、状態保持するた めに 2ビットの変数を使用するので, D フリップフロップを 2 個使用する.
- 初期状態は動作開始前に Dフリップフ ロップのリセット端子 RST に '1' の信号 を与え,Dフリップフロップを初期化し, 状態を "00" としている.
- Mealy 型順序回路で実現した回路構成を 図11.7に示す.

$$q_1^+ = x \cdot q_0$$

$$q_0^+ = x$$

$$z = \bar{x} \cdot q_1$$

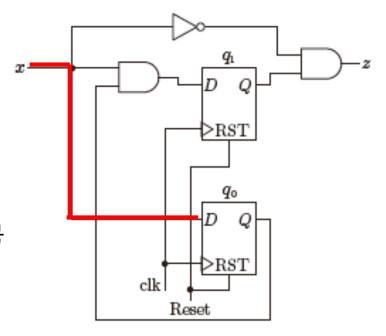


図 11・7 順序回路(Mealy 型)



テキスト Page 135



論理ゲートを使った 順序回路の実現

- 状態遷移関数,出力関数が求まっている ので, それらを実現する論理回路を構成 する. 記憶要素としては, 状態変数の個 数分の Dフリップフロップを用いる.
- 本文字列検出回路では、状態保持するた めに 2ビットの変数を使用するので, D フリップフロップを 2 個使用する.
- 初期状態は動作開始前に Dフリップフ ロップのリセット端子 RST に '1' の信号 を与え,Dフリップフロップを初期化し, 状態を "00" としている.
- Mealy 型順序回路で実現した回路構成を 図11.7に示す.

$$q_1^+ = x \cdot q_0$$

$$q_0^+ = x$$

$$z = \bar{x} \cdot q_1$$

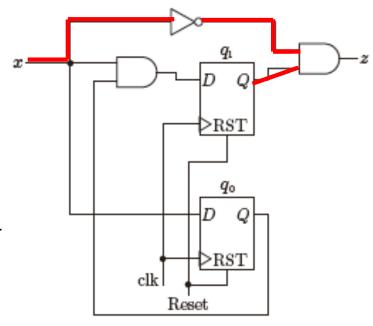


図 11・7 順序回路(Mealy 型)





中間試験対策



中間試験対策

- 試験範囲
 - 高理回路の教科書の1章~11章(基本的に中間試験の対象は, 論理設計の1回目から6回目の授業で説明した6章から11章 の内容)
- 中間試験対策
 - カルノー図(ドント・ケアを含むカルノー図)の簡単化
 - クワイン・マクラスキー法を用いた主項や最簡積和形の生成
 - 多出力論理関数の簡単化
 - 状態遷移図の作り方と Dフリップ・フロップ を用いた同期式順 序回路の生成
 - 同期式順序回路の動きを状態遷移図(Mealy型とMoore型の 両方)で表現
 - Dフリップ・フロップを用いて与えられた状態遷移図を実現 する同期式順序回路を生成



7回目の授業終了



授業終了

皆さん 今日はレポート課題はありません